

# Circuitos Elétricos I

Colaboradores: Joe Ferreira Scholtz e Pedro Rodrigues de Lima

Setembro de 2019

# Sumário

<b>1</b>	<b>Prefácio</b>	<b>4</b>
1.1	Comentários . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
2.1	Elementos, Associação e Relações Volt-Ampère . . . . .	5
2.1.1	Elementos Passivos . . . . .	5
2.1.2	Elementos Ativos Independentes . . . . .	5
2.1.3	Elementos Controlados . . . . .	5
2.1.4	Instrumentos . . . . .	6
2.2	Leis de Kirchhoff . . . . .	6
2.2.1	Lei de Kirchhoff das Correntes . . . . .	6
2.2.2	Lei de Kirchhoff das Tensões . . . . .	7
2.3	Outros Conceitos Básicos . . . . .	7
2.3.1	Associação em Série . . . . .	7
2.3.2	Associação em Paralelo . . . . .	7
2.3.3	Transformação $\Delta - Y$ . . . . .	8
2.3.4	Linearidade . . . . .	9
2.3.5	Superposição em Circuitos Elétricos . . . . .	9
2.3.6	Curto-Circuito e Circuito Aberto . . . . .	10
2.3.7	Função de Heaviside . . . . .	10
2.3.8	Unidades de Medida . . . . .	11
2.3.9	Teorema da Reciprocidade . . . . .	11
<b>3</b>	<b>Circuitos Não Reativos</b>	<b>12</b>
3.1	Operações básicas . . . . .	12
3.1.1	Divisor de Tensão . . . . .	12
3.1.2	Divisor de Corrente . . . . .	12
3.1.3	Thévenin . . . . .	12
3.1.4	Transformação de Fonte . . . . .	14
3.1.5	Explosão de Fonte . . . . .	14
3.1.6	Balanço de Potência . . . . .	15
3.2	Diodos . . . . .	15
3.2.1	Diodos Ideais . . . . .	15
3.3	Amplificador Operacional Ideal . . . . .	15
3.3.1	Configuração Inversora . . . . .	16
3.3.2	Configuração Não-Inversora . . . . .	16
3.3.3	Configuração Seguidor de Tensão . . . . .	16
3.3.4	Configuração Somador de Tensão . . . . .	16
3.3.5	Configuração Amplificador de Diferenças . . . . .	16
3.4	Quadripolos . . . . .	17
3.4.1	Parâmetros $r$ . . . . .	17
3.4.2	Parâmetros $y$ . . . . .	17
3.4.3	Parâmetros $h$ . . . . .	18
3.4.4	Parâmetros $g$ . . . . .	18
3.4.5	Parâmetros ABCD . . . . .	18
3.4.6	Resolução de Quadripolos . . . . .	19
3.4.7	Associação de Quadripolos . . . . .	19

<b>4</b>	<b>Circuitos Reativos</b>	<b>21</b>
4.1	Resolução por Equações Diferenciais Ordinárias Lineares a Coeficientes Constantes .	21
4.1.1	Equacionamento . . . . .	21
4.1.2	Condições Iniciais em Resposta ao Estado Zero . . . . .	22
4.1.3	Resposta Natural . . . . .	22
4.1.4	Resposta Forçada . . . . .	23
4.1.5	Resposta Completa . . . . .	24
4.1.6	Elementos Reativos com Condições Iniciais: Resposta à Entrada Zero não nula	25
4.2	Elementos Reativos no domínio Frequência . . . . .	25
4.3	Diagrama de Fluxo . . . . .	25
4.4	Representação em Espaço de Estados . . . . .	27
4.4.1	Representação de Estados por Inspeção . . . . .	27
4.4.2	Representação de Estados por Superposição . . . . .	27
4.4.3	Representação de Estados por Diagrama de Estados . . . . .	27
4.4.4	Representação de Estados a partir de uma EDOL . . . . .	28
4.4.5	Resposta de um sistema a partir da Representação de Estados . . . . .	28
<b>5</b>	<b>Lista de Exercícios</b>	<b>29</b>

# 1 Prefácio

## 1.1 Comentários

Este documento tem como objetivo suprir a base teórica necessária para o aprendizado do método de resolução de circuitos elétricos no domínio do tempo (e brevemente em frequência) sob uma abordagem voltada às Leis de Kirchhoff.

É importante salientar que o presente documento não é, de modo algum, tão completo e/ou matematicamente rigoroso quanto um livro-texto respeitável deve ser, pelo fato de que, dentre outras coisas, o mesmo foi criado em um curto intervalo de tempo e é destinado, principalmente, a auxiliar os alunos das diversas Engenharias, nossos colegas e amigos. Por isso, muitas das deduções matemáticas serão omitidas, bem como alguns fatos/conceitos sobre o funcionamento físico de circuitos elétricos serão considerados verdadeiros, sem maior embasamento experimental ou teórico.

A organização e ordem dos tópicos a serem abordados foi escolhida de modo a seguir a ordem lógica de crescente complexidade quanto às suas seções, porém não tanto quanto às suas subseções.

O leitor pode considerar, em um primeiro momento, esta ordem um tanto confusa se estiver aprendendo pela primeira vez e estará com grande razão. Entretanto, quando estiver a procurar informações necessárias ao encontrar dificuldade em algum problema de Circuitos Elétricos I ou até II, ela será adequada.


## 2 Introdução

A primeira coisa que é válida a ser salientada sobre circuitos é o fato desses “diagramas elétricos” serem intrinsecamente, na verdade, uma modelagem matemática de equações diferenciais.

### 2.1 Elementos, Associação e Relações Volt-Ampère


#### 2.1.1 Elementos Passivos

##### Resistor

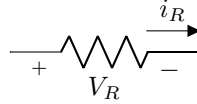


$$V_R = Ri_R \text{ [V]} \quad i_R = \frac{V_R}{R} \text{ [A]} \quad P_R = V_R i_R \text{ [W]} \quad E_R = Ri_R^2 t \text{ [J]} \quad (2.1)$$

##### Capacitor

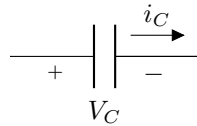

$$V_C = \frac{1}{C} \int_0^t i_C d\tau \text{ [V]} \quad i_C = C \frac{dV_C}{dt} \text{ [A]} \quad P_C = V_C i_C \text{ [Var]} \quad E_C = \frac{1}{2} C i_C^2 t \text{ [J]} \quad (2.2)$$

##### Indutor

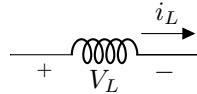


$$V_L = L \frac{di_L}{dt} \text{ [V]} \quad i_L = \frac{1}{L} \int_0^t V_L d\tau \text{ [A]} \quad P_L = V_L i_L \text{ [Var]} \quad E_L = \frac{1}{2} L i_L^2 t \text{ [J]} \quad (2.3)$$

#### 2.1.2 Elementos Ativos Independentes

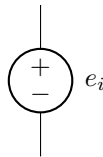
##### Fonte de Tensão

Gera uma tensão  $V$  entre seus terminais.


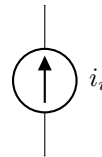
##### Fonte de Corrente

Gera uma corrente  $i$  entre seus terminais.




#### 2.1.3 Elementos Controlados

Elementos controlados, também chamados dependentes, dependem de algum outro elemento do circuito.

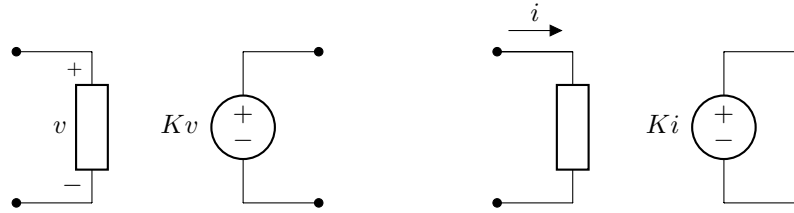
##### Fonte Controlada de Tensão

Gera uma tensão  $KV$  [V] ou  $Ki$  [ $\frac{V}{A}$ A] entre seus terminais, sendo  $V, i$ , respectivamente, a tensão e a corrente em algum outro componente do circuito e  $K$ , uma constante real, o ganho da fonte.


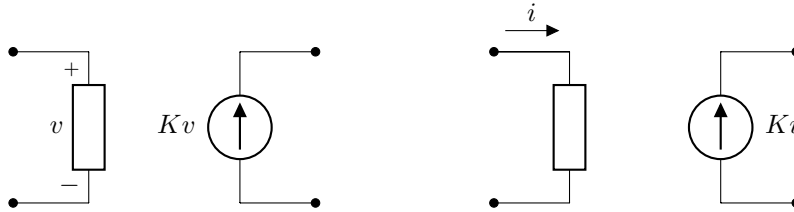
### Fonte Controlada de Corrente

Gera uma corrente  $Ki$  [A] ou  $KV$  [ $\frac{A}{V}$ V] entre seus terminais, sendo  $V, i$ , respectivamente, a tensão e a corrente em algum outro componente do circuito e  $K$ , uma constante real, o ganho da fonte.





#### 2.1.4 Instrumentos

Elementos ideais cuja função é medir algum valor em algum outro elemento do circuito.

##### Voltímetro
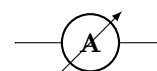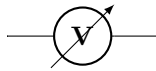
##### Amperímetro

Mede a tensão  $V$  entre seus terminais. Idealmente, o voltímetro possui uma impedância infinita, o que implica corrente 0 (zero) entre seus terminais. Mede a corrente  $i$  entre seus terminais. Idealmente, o amperímetro possui uma impedância 0 (zero), permitindo que a corrente passe livremente (sem resistência) entre seus terminais.




## 2.2 Leis de Kirchhoff

As Leis de Kirchhoff são equações formuladas a partir dos conceitos da conservação da energia e da carga em um circuito elétrico. São elas:

### 2.2.1 Lei de Kirchhoff das Correntes

**Definição:** A soma de todas as correntes que entram em um nó é igual à soma de todas as correntes que saem desse mesmo nó.


$$i_1 + i_2 - i_3 = 0$$

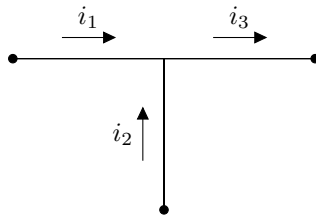

### 2.2.2 Lei de Kirchhoff das Tensões

**Definição:** A soma de todas as tensões que caem em uma malha é igual à soma de todas as tensões que sobem na mesma malha.

$$e_1 + e_2 - e_3 = 0$$

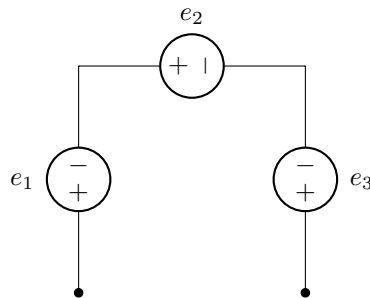

## 2.3 Outros Conceitos Básicos

### 2.3.1 Associação em Série

Dois componentes são ditos associados em série quando estão conectados de modo que a exata mesma corrente passa por ambos. É possível substituí-los por um componente equivalente, conforme as relações

- **Resistores:**  $R_{eq} = R_1 + R_2$
- **Indutores:**  $L_{eq} = L_1 + L_2$
- **Capacitores:**  $C_{eq} = \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1}$



### 2.3.2 Associação em Paralelo

Dois componentes são ditos associados em paralelo quando estão conectados de modo que a exata mesma diferença de potencial (tensão) cai em ambos. Neste caso, a equivalência se dá do seguinte modo


- **Resistores:**  $R_{eq} = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1}$

- **Indutores:**  $L_{eq} = \left( \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right)^{-1}$
- **Capacitores:**  $C_{eq} = C_1 + C_2$


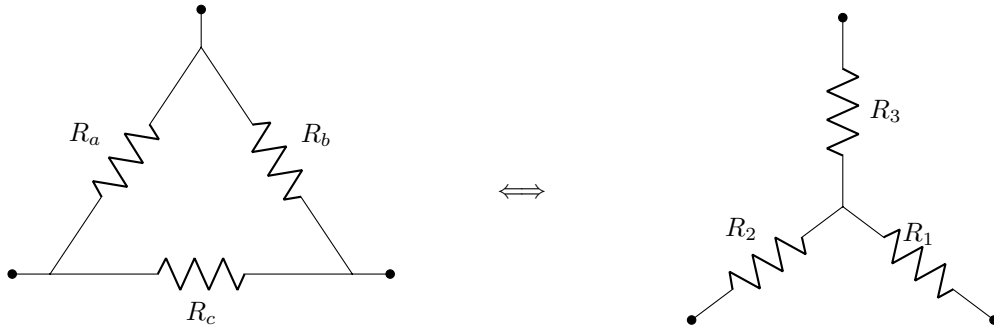
### 2.3.3 Transformação $\Delta - Y$

Permite transformar um circuito em configuração  $\Delta$  para  $Y$  e vice-versa, respeitando às seguintes relações:



$$\Delta \longrightarrow Y$$

- $R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$
- $R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$
- $R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$


$$Y \longrightarrow \Delta$$

- $R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_1}$
- $R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_2}$
- $R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_3}$

Vale notar que no caso particular em que todos os resistores são iguais (a  $R$ , por exemplo), a conversão de  $\Delta$  para  $Y$  resulta em  $R_1 = R_2 = R_3 = \frac{1}{3}R$ . No caso da operação inversa, obtêm-se  $R_a = R_b = R_c = 3R$ .

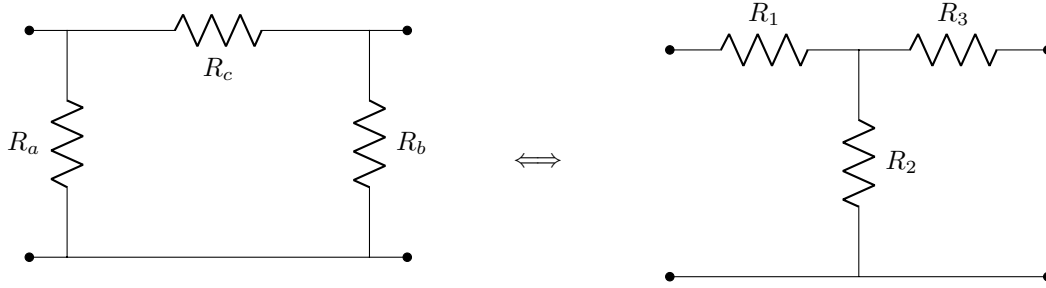As configurações  $\Delta$  e  $Y$  podem ser rearranjadas em um formato alternativo (o exato mesmo circuito é escrito de maneira ligeiramente diferente). Por isso o nome Transformação  $\pi - T$  também é empregado.





### 2.3.4 Linearidade

A relação entre duas variáveis é dita linear quando respeita a seguinte relação

- **Princípio da Superposição:**  $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$

O mais pertinente exemplo é a relação entre tensão e corrente nos circuitos reativos.  $V(t) = f(i(t))$  ou  $i(t) = f(V(t))$ . Alguns exemplos,


$$V_R(i) = Ri_R \implies V(i_1 + i_2) = R(i_1 + i_2) = Ri_1 + Ri_2 = V(i_1) + V(i_2)$$

$$V_C(i) = \frac{1}{C} \int_0^t i_C d\tau \implies V(i_1 + i_2) = \frac{1}{C} \int_0^t (i_1 + i_2) d\tau = \frac{1}{C} \int_0^t i_1 d\tau + \frac{1}{C} \int_0^t i_2 d\tau = V(i_1) + V(i_2)$$

$$V_L(i) = L \frac{di_L}{dt} \implies V(i_1 + i_2) = L \frac{d(i_1 + i_2)}{dt} = L \frac{di_1}{dt} + L \frac{di_2}{dt} = V(i_1) + V(i_2)$$

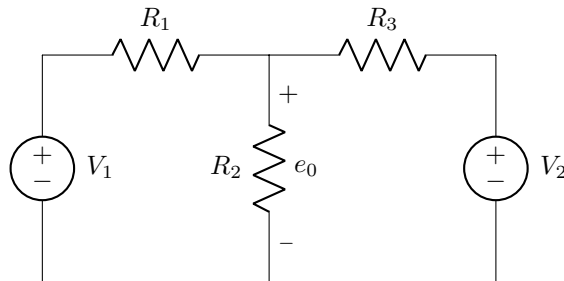
### 2.3.5 Superposição em Circuitos Elétricos

O Princípio da Superposição possui uma importante aplicação em circuitos elétricos, pois permite que a contribuição de cada fonte seja considerada separadamente, muitas vezes facilitando a resolução de problemas que, de outras formas, levaria a uma solução mais complexa e/ou demorada.



A saída  $e_0$  pode ser calculada por superposição, de modo que o problema resume-se a resolver os dois circuitos mais simples abaixo

$$e_0 = e_{0_1} + e_{0_2}$$

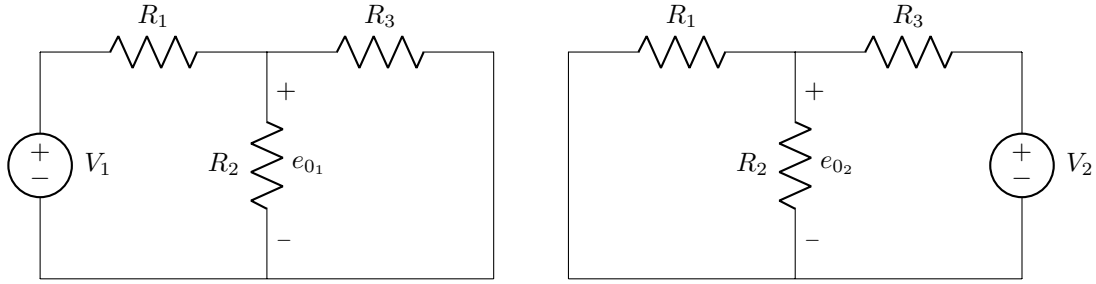

### 2.3.6 Curto-Circuito e Circuito Aberto

Considera-se um **curto-circuito** um elemento com resistência/impedância tendendo a 0 (zero), ou seja, que permite livremente a passagem de corrente e com queda de tensão nula sobre o mesmo.


Considera-se um **circuito aberto** um elemento com resistência/impedância tendendo ao infinito, não permitindo a passagem de corrente, mas podendo possuir queda de tensão entre seus terminais.

### 2.3.7 Função de Heaviside

A função de Heaviside, também conhecida como função salto, ou função degrau, é definida por partes como

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

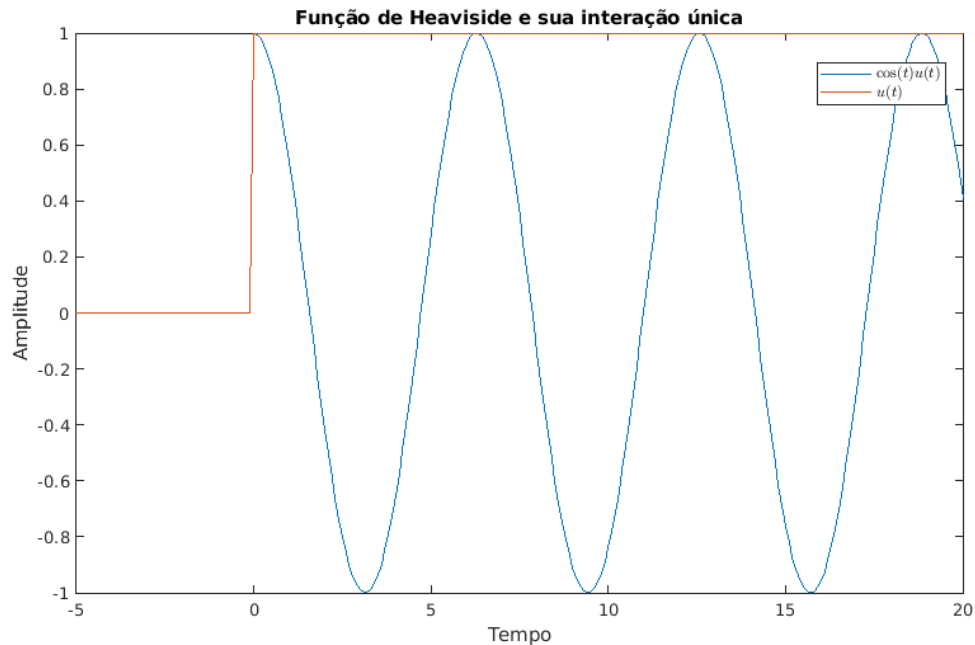A função também pode ser denotada em outras bibliografias por  $H(t)$  ou  $u_{-1}(t)$ . Seu principal uso é localizar algum evento no tempo, a exemplo de uma fonte sendo ligada ou uma chave sendo aberta ou fechada. O gráfico abaixo ilustra o comportamento da função  $\cos(t)u(t)$  ao longo do tempo



### 2.3.8 Unidades de Medida

- **Ohm**  $[\Omega]$ : resistência/impedância elétrica, relação entre a tensão e a corrente em um resistor.
- **Siemens**  $[S]$ : condutância/admitância elétrica, inverso da resistência. Esta unidade é também conhecida como **Mho**  $[\mathcal{U}]$  ou  $[\Omega^{-1}]$ .
- **Henry**  $[H]$ : indutância elétrica, relação entre a tensão e a variação da corrente em um indutor.
- **Farad**  $[F]$ : capacitância, relação entre a carga elétrica e a tensão em um capacitor.
- **Watt**  $[W]$ : potência útil, calculada por  $P = Vi$ . Para indutores e capacitores existe a unidade **Volt-Ampère reativo**  $[VAr]$  que representa a potência reativa, e também deve ser citada a unidade **Volt-Ampère**  $[VA]$  que representa a potência aparente de um circuito de corrente alternada. As duas últimas não serão tratadas neste material


Além disso, existem alguns prefixos de unidades comuns na análise de circuitos elétricos.

Relações dos prefixos das unidades

Prefixo	Símbolo	Multiplicador
Pico	$p$	$10^{-12}$
Nano	$n$	$10^{-9}$
Micro	$\mu$	$10^{-6}$
Mili	$m$	$10^{-3}$
Kilo	$k$	$10^3$
Mega	$M$	$10^6$
Giga	$G$	$10^9$
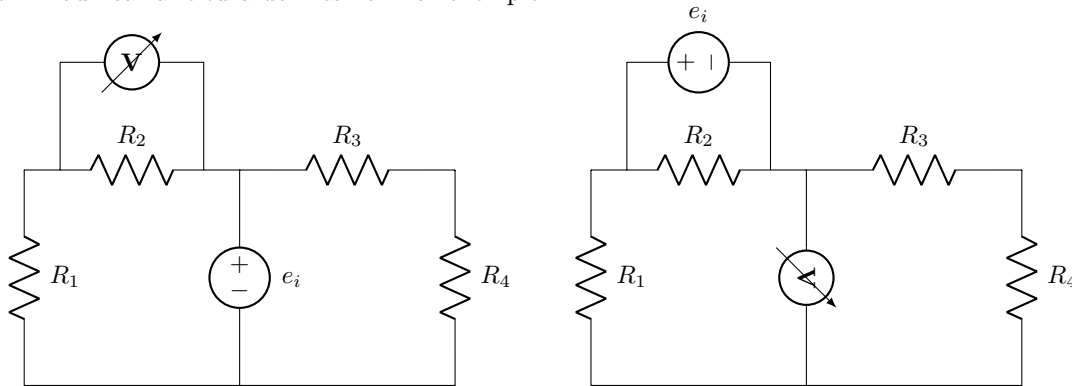
### 2.3.9 Teorema da Reciprocidade

Considerando um circuito elétrico resistivo com apenas uma fonte de corrente ou tensão, e um instrumento de medição voltímetro ou amperímetro, é possível permutar a fonte e o instrumento sem modificar a leitura do mesmo. Por exemplo



A tensão medida no voltímetro permanece a mesma nos dois casos. O Teorema de Reciprocidade estende-se também para fontes de corrente.

## 3 Circuitos Não Reativos

### 3.1 Operações básicas

#### 3.1.1 Divisor de Tensão

Em um circuito série contendo apenas uma fonte de tensão e resistores, pode-se expressar a tensão  $V_{R_x}$  em um resistor  $R_x$  por

$$V_{R_x} = \frac{R_x}{R_{eq}} V_i = \frac{R_x}{R_x + R_a} V_i \quad [V] \quad (3.1)$$

Para indutores, a equação é análoga, portanto

$$V_{L_x} = \frac{L_x}{L_{eq}} V_i = \frac{L_x}{L_x + L_a} V_i \quad [V] \quad (3.2)$$

Para capacitores, entretanto, a relação entre capacitância e tensão é de proporção inversa, portanto

$$V_{C_x} = \frac{C_{eq}}{C_x} V_i = \frac{C_a}{C_x + C_a} V_i \quad [V] \quad (3.3)$$

#### 3.1.2 Divisor de Corrente

Em um circuito paralelo contendo apenas uma fonte de corrente e resistores, pode-se expressar a corrente  $i_{R_x}$  em um resistor  $R_x$  por

$$i_{R_x} = \frac{R_{eq}}{R_x} i_i = \frac{R_a}{R_x + R_a} i_i \quad [A] \quad (3.4)$$

Para indutores, a relação é análoga

$$i_{L_x} = \frac{L_{eq}}{L_x} i_i = \frac{L_a}{L_x + L_a} i_i \quad [A] \quad (3.5)$$


Para capacitores, a corrente é diretamente proporcional à capacitância, portanto

$$i_{C_x} = \frac{C_x}{C_{eq}} i_i = \frac{C_x}{C_x + C_a} i_i \quad [A] \quad (3.6)$$
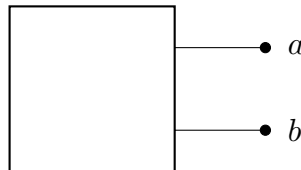
#### 3.1.3 Thévenin

O Teorema de Thévenin (também chamado de Equivalente de Thévenin) é uma técnica de simplificação de circuitos que transforma uma rede de resistores e fontes (controladas ou não) em um circuito equivalente contendo uma fonte de tensão  $V_{th}$  em série com um resistor  $R_{th}$ . Para tal, deve-se escolher dois terminais de interesse  $a$  e  $b$ .

Considerando uma rede genérica que contém apenas fontes independentes e resistores




Por definição,

- $V_{th}$  é a tensão entre  $a$  e  $b$  a circuito aberto,
- $R_{th}$  é a resistência equivalente medida a partir dos terminais  $a$  e  $b$  após “matar”<sup>1</sup> as fontes independentes.


---

<sup>1</sup>Matar uma fonte é um termo informal para “igualar o valor da fonte a zero”.

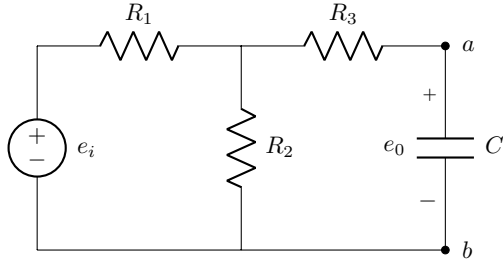Deste modo, conseguimos simplificar a configuração do circuito elétrico, facilitando o cálculo de tensão e corrente em qualquer carga aplicada entre os terminais  $a$  e  $b$ . Por exemplo, para encontrar o valor da tensão no capacitor  $C$  pode-se aplicar o Teorema de Thévenin nos terminais indicados na figura




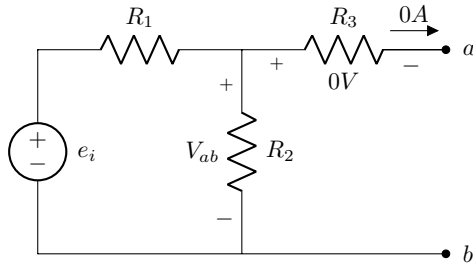Inicialmente, deve-se abrir o circuito nos terminais do capacitor ( $a$  e  $b$ ) e calcular a tensão que cai nos mesmos.




Como a tensão no resistor  $R_3 = 0$ , lembrando que um potencial é o mesmo ao longo de um fio ideal, a tensão  $V_{ab} = V_{th}$  é exatamente a tensão que cai no resistor  $R_2$ , a qual pode ser calculado pelo divisor de tensão

$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} e_i$$

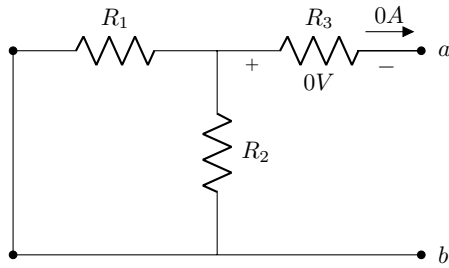


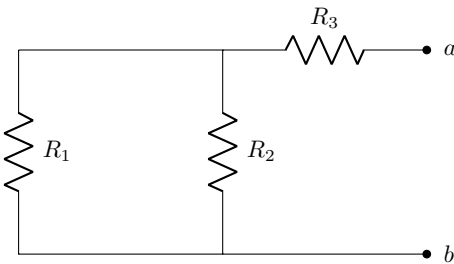Em seguida, para o cálculo do resistor de Thévenin, mata-se a fonte de tensão (ou seja, deve-se substituí-la por um curto-circuito) e calcula-se a resistência equivalente vista dos terminais  $a$  e  $b$



Rearranjando ligeiramente o  $R_1$ , percebe-se que o resistor equivalente é  $R_3$  em série com o paralelo de  $R_1$  e  $R_2$ , ou seja
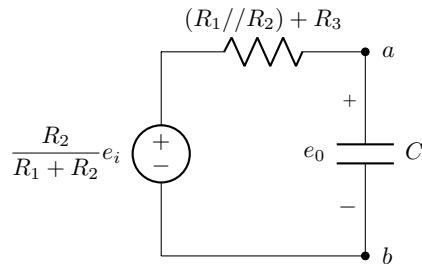
$$R_{th} = (R_1 // R_2) + R_3 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3$$



Deste modo, é possível escrever o circuito original como um circuito RC série (cuj solução será abordada em capítulos futuros), que torna simples encontrar a saída  $e_0$ .

O interessante é que para qualquer combinação de componentes colocada entre os terminais  $a$  e  $b$  terão o mesmo equivalente de Thévenin calculado, facilitando o cálculo para várias cargas

diferentes.

Outra técnica análoga é calcular o Equivalente de Norton, que transforma a rede de componentes em um circuito com uma fonte de corrente  $I_N$  em paralelo com um resistor  $R_N$ .

\*INSERT IMAGE\* Neste caso,

- $I_N$  é a corrente de curto circuito de  $a$  para  $b$ ,
- $R_N$  é a resistência equivalente medida a partir dos terminais  $a$  e  $b$  após “matar” as fontes independentes.

É possível transformar um equivalente Thévenin em um equivalente Norton e vice-versa escolhendo os terminais  $a$  e  $b$  da seguinte maneira

\*INSERT IMAGE\* O que resulta nas relações

$$R_{th} = R_N$$
$$E_{th} = R_N I_N \quad (3.7)$$

$$I_N = \frac{E_{th}}{R_{th}} \quad (3.8)$$

### 3.1.4 Transformação de Fonte

A transformação de fonte consiste em encontrar o equivalente de Thévenin/Norton de uma fonte e um resistor associados. No caso de uma fonte de tensão em paralelo com um resistor ou de uma fonte de corrente em série com um resistor, o equivalente é a própria fonte. Convém, então, analisar apenas os outros casos.

- Fonte de tensão em série com um resistor:

\*INSERT IMAGE\* Calculando a corrente de curto circuito  $i_N = \frac{V}{R}$

A resistência equivalente é o próprio resistor  $R_N = R$

Então, uma fonte de tensão  $V$  em série com um resistor  $R$  é equivalente a uma fonte de corrente  $\frac{V}{R}$  em paralelo com um resistor  $R$

- Fonte de corrente em paralelo com um resistor:

\*INSERT IMAGE\* Calculando a tensão a circuito aberto  $V_{th} = iR$

A resistência equivalente é o próprio resistor  $R_{th} = R$

Logo, uma fonte de corrente  $i$  em paralelo com um resistor  $R$  é equivalente a uma fonte de tensão  $iR$  em série com um resistor  $R$

\*INSERT IMAGE\*

Nota-se que as transformações são reversíveis, posto que é possível transformar novamente o circuito já transformado.

\*INSERT IMAGE\*

### 3.1.5 Explosão de Fonte

Explosão de fonte é uma técnica que permite “deslocar” uma fonte sem alterar a sua contribuição para com o circuito elétrico. Esta técnica é muitas vezes utilizada juntamente com as transformações para a simplificação de malhas.

- **Fonte de tensão:** Uma fonte de tensão pode ser “explodida” em um nó, desde que os mesmos potenciais estejam associados às mesmas cargas.

\*INSERT IMAGE\*

- **Fonte de corrente:** Uma fonte de corrente pode ser “explodida” em uma malha, desde que as mesmas correntes entrem e saiam de todos os nós.

\*INSERT IMAGE\*

### 3.1.6 Balanço de Potência

A partir do conceito da conservação de energia, é possível equacionar a potência dos componentes de um circuito elétrico através da relação

$$\sum_{k=1}^n P_{k_{dissipada}} = \sum_{k=1}^m P_{k_{fornecida}} \quad , \quad (3.9)$$

o que nos permite fazer o balanço de potências, ou seja, calcular as potências individuais de cada componente e somá-las. Este tipo de técnica é muito útil para checar exercícios, posto que no caso em que a potência dissipada é igual à fornecida a energia foi conservada. As definições de potência dissipada e fornecida seguem a convenção

- A potência é dissipada quando as cargas elétricas passam de um ponto de **maior** potencial elétrico para um de **menor** potencial elétrico. Em outras palavras, quando a corrente corre do terminal polarizado positivamente (+) para o polarizado negativamente (-). Pode-se dizer que o componente “consumiu” potência do sistema.
- A potência é fornecida quando as cargas elétricas passam do ponto com **menor** potencial elétrico (-) para um de **maior** potencial elétrico (+). Pode-se dizer que o elemento é “fonte” de potência elétrica para o sistema.

## 3.2 Diodos

Um diodo é um elemento não-linear composto por semicondutores (geralmente cristais de silício ou germânio) polarizados em duas regiões, uma do tipo N e outra do tipo P, que permite fácil passagem de corrente em polarização direta e dificulta a passagem de corrente em polarização reversa. Existem diversos modelos de diodos, desde o ideal (mais simples, porém pouco prático em aplicações) até o diodo real (maior nível de complexidade, porém útil em casos que requerem alta precisão). Este material contém apenas o modelo ideal de um diodo.

\*INSERT IMAGE\*

### 3.2.1 Diodos Ideais

Os diodos ideais funcionam exclusivamente como elemento de chaveamento. Assume-se que, em condução, o diodo possui queda de tensão  $V_D = 0$  [V], ou seja, é um curto circuito. Em polarização reversa, entretanto, o diodo ideal se comporta como uma impedância infinita, impossibilitando a passagem de corrente entre seus terminais.

\*INSERT IMAGE\*

## 3.3 Amplificador Operacional Ideal

Um amplificador operacional (AmpOp) é um componente que tem como saída um sinal de entrada amplificado. No caso ideal, considera-se o ganho  $G = \frac{V_o}{V_i}$  infinito. Este componente possui dois terminais de entrada, as portas inversora (-) e não-inversora (+) e um terminal de saída, além de dois terminais de alimentação ( $+V_{CC}$  e  $-V_{CC}$ ). Idealmente o AmpOp possui uma impedância de entrada infinita, bem como uma impedância de saída zero, ou seja, um sinal de tensão é perfeitamente amplificado para a saída, sem nenhum tipo de perda.

\*INSERT IMAGE\*

É evidente que no mundo real não é possível obter ganho infinito ou impedâncias infinitas ou zero. O que realmente acontece é que, a partir de um certo ponto, a tensão de saída do amplificador operacional é saturada de acordo com as tensões de alimentação. A impedância de entrada é muito alta e a impedância de saída é muito baixa.

Os amplificadores operacionais possuem diversas aplicações, sendo a mais básica delas um comparador de tensão (o maior valor entre  $V_+$  e  $V_-$  será amplificado, saturando a saída em  $+V_{CC}$  ou  $-V_{CC}$ ).

Em grande parte das aplicações, utiliza-se de uma configuração em **malha fechada**, quando o circuito é realimentado (feedback). As aplicações a seguir utilizam a realimentação negativa, ou seja, a saída do AmpOp é conectada à entrada inversora através de uma rede de componentes.

\*INSERT IMAGE\* Esta ligação tem como característica a criação do chamado **curto-circuito virtual** entre seus terminais. Em outras palavras, a tensão entre as entradas inversora e não-inversora é igual a zero. Lembrando que, como a impedância de entrada é muito alta, considera-se a corrente de entrada igual a zero.

\*INSERT IMAGE\*

### 3.3.1 Configuração Inversora

A aplicação de tensão na porta inversora causa um ganho na saída proporcional e com sinal oposto ao da entrada. No caso geral \*INSERT IMAGE\*

$$G = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i} \quad (3.10)$$

### 3.3.2 Configuração Não-Inversora

A aplicação de tensão na porta não-inversora causa um ganho proporcional à entrada, sem mudança de sinal.

\*INSERT IMAGE\*

$$G = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_i} \quad (3.11)$$

### 3.3.3 Configuração Seguidor de Tensão

Caso particular do amplificador não-inversor em que as resistências  $R_i$  e  $R_f$  são iguais a, respectivamente, infinito e 0 (caso ideal), fazendo com que o ganho seja unitário, o que implica a tensão de saída ser igual à de entrada. \*INSERT IMAGE\*

$$G = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_i} = 1 + \frac{0}{\infty} \rightarrow 1 \quad (3.12)$$

### 3.3.4 Configuração Somador de Tensão

A aplicação de  $n$  fontes de tensão gera uma ganho inverso à soma ponderada das entradas. \*INSERT IMAGE\*

$$G = \frac{V_o}{V_i} = -\left(\frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \dots + \frac{R_f}{R_n}V_n\right) = -\sum_{k=1}^n \frac{R_f}{R_k}V_k \quad (3.13)$$

### 3.3.5 Configuração Amplificador de Diferenças

Trabalha como amplificador da tensão diferencial  $V_d = V_+ - V_-$  entre os terminais de entrada. \*INSERT IMAGE\*

Usando o teorema da superposição,

$$V_o = \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{R_3}{R_4}}V_2 - \frac{R_2}{R_1}V_1$$

No caso particular em que  $R_1 = R_3$  e  $R_2 = R_4$

$$V_o = \frac{R_2}{R_1}V_2 - \frac{R_2}{R_1}V_1 = \frac{R_2}{R_1}V_d \quad (3.14)$$



### 3.4 Quadripolos

Quadripolo é o nome dado a uma rede de componentes que se liga com algum outro circuito por apenas dois pares de terminais. São definidas as tensões nas portas  $V_1$  e  $V_2$  polarizadas simetricamente e as correntes nas portas  $I_1$  e  $I_2$  entrando no quadripolo.

\*INSERT IMAGE\*

A relação entre as tensões e correntes varia de acordo com o tipo de **parâmetro** escolhido durante a sua modelagem. Este tipo de componente é muito útil na simplificação de circuitos com muitos elementos, já que, uma vez obtidos os parâmetros, relaciona as tensões e correntes sem precisar saber o conteúdo do quadripolo.

#### 3.4.1 Parâmetros r

Os parâmetros resistivos ( $r$ ) ou impedância ( $z$ ) relacionam as tensões  $V_1$  e  $V_2$  como uma combinação linear das correntes  $I_1$  e  $I_2$ , ou seja

$$V_1 = r_{11}I_1 + r_{12}I_2$$

$$V_2 = r_{21}I_1 + r_{22}I_2$$

Essas equações podem ser reescritas na forma matricial, de modo que

$$\mathbf{V} = \mathbf{R}\mathbf{I}, \quad \text{ou}$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

Portanto, por definição, o cálculo dos parâmetros é dado por

$$\begin{aligned} r_{11} &= \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} [\Omega] & r_{12} &= \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0} [\Omega] \\ r_{21} &= \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0} [\Omega] & r_{22} &= \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0} [\Omega] \end{aligned}$$

#### 3.4.2 Parâmetros y

Os parâmetros admitância ( $y$ ) ou condutância relacionam as correntes  $I_1$  e  $I_2$  como combinação linear das tensões  $V_1$  e  $V_2$ .

$$I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2$$

$$I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2$$

Em forma de equação matricial,

$$\mathbf{I} = \mathbf{Y}\mathbf{V}, \quad \text{ou}$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \quad (3.16)$$

Portanto, por definição, o cálculo dos parâmetros é dado por

$$\begin{aligned} y_{11} &= \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0} [\Omega^{-1}] = [S] & y_{12} &= \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{V_1=0} [\Omega^{-1}] = [S] \\ y_{21} &= \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{V_2=0} [\Omega^{-1}] = [S] & y_{22} &= \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{V_1=0} [\Omega^{-1}] = [S] \end{aligned}$$

### 3.4.3 Parâmetros h

Os parâmetros híbridos ( $h$ ) são definidos através de combinações mistas ('híbridas') entre corrente e tensão.

$$\begin{aligned} V_1 &= h_{11}I_1 + h_{12}V_2 \\ I_2 &= h_{21}I_1 + h_{22}V_2 \end{aligned}$$

Em forma de equação matricial,

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \quad (3.17)$$

Portanto, por definição, o cálculo dos parâmetros é dado por

$$\begin{aligned} h_{11} &= \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0} [\Omega] & h_{12} &= \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_1=0} \left[ \frac{V}{V} \right] \\ h_{21} &= \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_2=0} \left[ \frac{A}{A} \right] & h_{22} &= \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0} [\Omega^{-1}] \end{aligned}$$

### 3.4.4 Parâmetros g

Os parâmetros híbridos inversos ( $g$ ) são a contraparte dos parâmetros híbridos.

$$\begin{aligned} I_1 &= g_{11}V_1 + g_{12}I_2 \\ V_2 &= g_{21}V_1 + g_{22}I_2 \end{aligned}$$

Em forma de equação matricial,

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (3.18)$$

Portanto, por definição, o cálculo dos parâmetros é dado por

$$\begin{aligned} g_{11} &= \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{I_2=0} [\Omega^{-1}] & g_{12} &= \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{V_1=0} \left[ \frac{A}{A} \right] \\ g_{21} &= \left. \frac{V_2}{V_1} \right|_{I_2=0} \left[ \frac{V}{V} \right] & g_{22} &= \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{V_1=0} [\Omega] \end{aligned}$$

### 3.4.5 Parâmetros ABCD

Os parâmetros ABCD, também chamados de parâmetros de transmissão relacionam a tensão e a corrente de uma porta com a da outra. Em outras palavras, **transmitem** uma tensão e uma corrente de entrada à saída na porta complementar. Este é um caso especial no qual a corrente de saída  $I_2$  é considerada saindo do quadripolo.

$$\begin{aligned} V_2 &= A V_1 + B I_1 \\ -I_2 &= C V_1 + D I_1 \end{aligned}$$

Em forma de equação matricial,

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

Em alguns casos, alternativamente, representa-se  $V_1$  e  $I_1$  como funções de  $V_2$  e  $I_2$ , de modo que a corrente  $I_2$  esteja em valor absoluto, ou seja,

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A} & -\bar{B} \\ \bar{C} & -\bar{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

No caso da equação (3.19), por definição, o cálculo dos parâmetros é dado por

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{V_2}{V_1} \right|_{I_1=0} \begin{bmatrix} V \\ V \end{bmatrix} & B &= \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{V_1=0} [\Omega] \\ C &= -\left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{I_1=0} [\Omega^{-1}] & D &= -\left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_1=0} \begin{bmatrix} A \\ A \end{bmatrix} \end{aligned}$$

### 3.4.6 Resolução de Quadripolos

Em sumo, um quadripolo qualquer pode ser representado por qualquer relação entre seus dois terminais. É possível escolher quaisquer parâmetros para equacionar o quadripolo, desde que as relações sejam válidas. Num caso geral, para saídas  $y_{n \times 1}$  e entradas  $x_{n \times 1}$ , relacionadas linearmente através de uma matriz  $M_{n \times n}$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & \dots & m_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & \dots & m_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

### 3.4.7 Associação de Quadripolos

Analogamente aos componentes mais simples (resistor, capacitor, indutor), existem casos em que uma configuração de quadripolos pode ser associada de acordo com suas conexões. Por esse motivo, muitas vezes a escolha dos parâmetros é feita tal que os quadripolos finais possam ser facilmente simplificados.

**Configuração Série-Série:** Neste caso a melhor escolha é de parâmetros resistivos  $r$ , pois é válida a relação

$$[\mathbf{r}]_{eq} = [\mathbf{r}]_1 + [\mathbf{r}]_2$$

\*INSERT IMAGE\*

**Configuração Paralelo-Paralelo:** Neste caso a melhor escolha é a de parâmetros  $y$ , já que

$$[\mathbf{y}]_{eq} = [\mathbf{y}]_1 + [\mathbf{y}]_2$$

\*INSERT IMAGE\*

**Configuração Série-Paralelo:** Neste caso a melhor escolha é parâmetros  $h$ . É possível equacionar

$$[\mathbf{h}]_{eq} = [\mathbf{h}]_1 + [\mathbf{h}]_2$$

\*INSERT IMAGE\*

**Configuração Paralelo-Série:** Neste caso a melhor escolha é parâmetros  $g$ , pois

$$[\mathbf{g}]_{eq} = [\mathbf{g}]_1 + [\mathbf{g}]_2$$

\*INSERT IMAGE\*

**Configuração Cascata:** Neste caso a melhor escolha é parâmetros de transmissão  $ABCD$ , possibilitando que

$$[ABCD]_{eq} = [ABCD]_1 \cdot [ABCD]_2$$

\*INSERT IMAGE\*

## 4 Circuitos Reativos

Com o conteúdo abordado nos capítulos anteriores, percebe-se que a análise básica de circuitos já é bastante extensa. Entretanto, até o momento, os sistemas foram todos considerados puramente resistivos, possibilitando a solução dos problemas com álgebra linear simples. Porém, nesta unidade serão inseridos os **elementos reativos** (indutores, capacitores), o que torna necessária a **análise temporal** do circuito. Existem diversas técnicas de resolução para um mesmo sistema.

### 4.1 Resolução por Equações Diferenciais Ordinárias Lineares a Coeficientes Constantes

Uma importante ferramenta para resolução de circuitos no domínio do tempo é a resolução por **equações diferenciais**. Mais especificamente, as do tipo **ordinárias** (que são diferenciais apenas em relação a uma variável) **lineares** (que satisfazem o princípio matemático da linearidade) e a **coeficientes constantes** (os coeficientes são uma função constante real). O método se resume a relacionar a saída e a entrada a partir de uma equação diferencial (EDOL) e separá-la, pelo princípio da superposição, em duas equações mais simples, a **resposta natural** e a **resposta forçada**. A solução do problema em questão é a **resposta completa**, que é uma combinação linear das respostas natural e forçada.

#### 4.1.1 Equacionamento

Usa-se as equações que modelam os elementos reativos (relações **VI**) para relacionar a variável de saída com a variável de entrada. Considere o circuito

\*INSERT IMAGE\*

Quer-se encontrar a tensão no capacitor  $e_o(t)$ . O primeiro passo é equacionar a malha (I)

$$\begin{aligned}e_i(t) &= V_{R_1}(t) + e_o(t) \\ V_{R_1}(t) &= e_i(t) - e_o(t)\end{aligned}$$

Portanto, através da relação VI do resistor, a corrente que percorre  $R_1$  é  $i_{R_1} = \frac{e_i(t) - e_o(t)}{R_1}$ .

Além disso, a corrente no capacitor  $C_1$  é, pela relação VI,  $i_{C_1} = C_1 \frac{de_o(t)}{dt}$ . Equaciona-se, então, o nó (A)

$$\begin{aligned}i_{R_1}(t) &= i_{C_1}(t) + i_2(t) \\ \frac{e_i(t) - e_o(t)}{R_1} &= C_1 \frac{de_o(t)}{dt} + i_2(t) \\ i_2(t) &= \frac{e_i(t) - e_o(t)}{R_1} - C_1 \frac{de_o(t)}{dt}\end{aligned}$$

Finalmente, equaciona-se a malha (II)

$$\begin{aligned}e_o(t) &= V_{R_2} + V_{C_2} \\ e_o(t) &= R_2 i_2(t) + \frac{1}{C_2} \int_0^t i_2(\tau) d\tau \\ e_o(t) &= R_2 \left[ \frac{e_i(t) - e_o(t)}{R_1} - C_1 \frac{de_o(t)}{dt} \right] + \frac{1}{C_2} \int_0^t \left[ \frac{e_i(\tau) - e_o(\tau)}{R_1} - C_1 \frac{de_o(\tau)}{d\tau} \right] d\tau \quad (4.1)\end{aligned}$$

Em (4.1) obteve-se uma **equação difero-integral**. Para resolvê-la, deve-se reduzi-la a uma equação diferencial, ou seja, deriva-se ambos os lados da equação com respeito ao tempo. Além disso, escreve-se a expressão de forma que a variável da saída  $e_o$  e a variável da entrada  $e_i$  estejam

em lados opostos da expressão.

$$\begin{aligned}
\frac{de_o(t)}{dt} &= R_2 \left[ \frac{1}{R_1} \frac{de_i(t)}{dt} - \frac{1}{R_1} \frac{de_o(t)}{dt} - C_1 \frac{d^2e_o(t)}{dt^2} \right] + \frac{1}{C_2} \left[ \frac{e_i(t)}{R_1} - \frac{e_o(t)}{R_1} - C_1 \frac{de_o(t)}{dt} \right] \\
\frac{de_o(t)}{dt} &= \frac{R_2}{R_1} \frac{de_i(t)}{dt} - \frac{R_2}{R_1} \frac{de_o(t)}{dt} - R_2 C_1 \frac{d^2e_o(t)}{dt^2} + \frac{e_i(t)}{R_1 C_2} - \frac{e_o(t)}{R_1 C_2} - \frac{C_1}{C_2} \frac{de_o(t)}{dt} \\
R_2 C_1 \frac{d^2e_o(t)}{dt^2} + \frac{R_2}{R_1} \frac{de_o(t)}{dt} + \frac{de_o(t)}{dt} + \frac{C_1}{C_2} \frac{de_o(t)}{dt} + \frac{e_o(t)}{R_1 C_2} &= \frac{R_2}{R_1} \frac{de_i(t)}{dt} + \frac{e_i(t)}{R_1 C_2} \\
\frac{d^2e_o(t)}{dt^2} + \left( \frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) \frac{de_o(t)}{dt} + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} e_o(t) &= \frac{1}{R_1 C_1} \frac{de_i(t)}{dt} + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} e_i(t)
\end{aligned} \tag{4.2}$$

A equação (4.2) é uma equação diferencial ordinária linear com coeficientes constantes de ordem 2 cuja incógnita é a função  $e_o(t)$ . Para o circuito em questão, substituindo os valores, tem-se

$$\frac{d^2e_o(t)}{dt} + 2.5 \frac{de_o(t)}{dt} + e_o(t) = 10 \tag{4.3}$$

#### 4.1.2 Condições Iniciais em Resposta ao Estado Zero

Uma equação diferencial possui uma infinidade de soluções, chamadas **família de soluções**. Entretanto, em nosso caso, procura-se a resposta para apenas um circuito elétrico específico. Ou seja, devem ser encontradas as **condições iniciais** do sistema, para especificar qual a única solução dentro da família que corresponde a  $e_o(t)$ . Uma EDOL de ordem 2 precisa de duas condições iniciais, uma envolvendo  $e_o$  e outra envolvendo  $\frac{de_o}{dt}$ . É comum considerar as condições no tempo  $t = 0$ .

Considerando o circuito no tempo inicial  $t = 0$ , na resposta ao estado zero, os capacitores e indutores estão descarregados, portanto podem ser modelados como, respectivamente, curto circuitos e circuitos abertos.

\*INSERT IMAGE\*

- Por inspeção, percebe-se que  $e_o(0) = 0$ .
- Utilizando a relação VI do capacitor, têm-se que  $\frac{de_o(0)}{dt} = \frac{i_{C_1}}{C_1} = \frac{e_i(0)}{R_1 C_1} = 10$

Tais condições iniciais, juntamente com a equação diferencial, formam um **problema de valor inicial (PVI)**. Para encontrar  $e_o(t)$ , basta resolver

$$\begin{cases} \frac{d^2e_o(t)}{dt} + 2.5 \frac{de_o(t)}{dt} + e_o(t) = 10 \\ e_o(0) = 0, \quad \frac{de_o(0)}{dt} = 10 \end{cases} \tag{4.4}$$

#### 4.1.3 Resposta Natural

A resposta natural de um sistema pode ser descrita como a contribuição das **condições iniciais** (CONDINICS) para a resposta completa. Para tal, considera-se a **entrada zero** e calcula-se a equação diferencial homogênea associada.

$$\begin{cases} \frac{d^2}{dt^2} y(t) + p \frac{d}{dt} y(t) + q y(t) = 0 \\ y(0) = y_0, \quad \frac{d}{dt} y(0) = y_1 \end{cases}$$

Observa-se que no caso em que  $y(t) = e^{\lambda t}$ , é possível escrever a equação homogênea como

$$(\lambda^2 + p\lambda + q) e^{\lambda t} = 0$$

Já que a função  $e^{\lambda t}$  não assume valor nulo para qualquer tempo real e  $\lambda$  complexo, a única solução possível precisa que

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0 \quad (4.5)$$

O polinômio acima representa a **equação característica**, elemento importante no momento de definir conceitos como a resposta natural e estabilidade (foge do escopo deste material) de um sistema. A equação característica terá sua ordem definida pela equação diferencial homogênea. No caso em questão, uma EDOL de ordem dois possui duas raízes em sua equação característica.

Após encontrar as soluções da equação característica, combina-se linearmente os termos de modo que

$$y_n(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$$

Convém analisar os diferentes casos para  $\lambda$ .

**Caso 1:**  $\lambda_1 \neq \lambda_2, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$   
A solução permanece no formato

$$y_n(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

**Caso 2:**  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$

Nota-se que as duas exponenciais se tornam linearmente dependentes. Deve-se, portanto, considerar uma outra solução linearmente independente a  $y_1(t) = e^{\lambda t}$ . Através do método de D'Alembert, descobre-se que um outro termo LI é  $y_2(t) = t e^{\lambda t}$ , o que resulta em

$$y_n(t) = C_1 e^{\lambda t} + C_2 t e^{\lambda t}$$

**Caso 3:**  $\lambda_1 = \overline{\lambda_2}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$

Para encontrar duas funções LI utiliza-se a identidade de Euler, sendo  $j$  a unidade imaginária,

$$e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t) \quad (4.6)$$

Da relação, sendo  $\lambda = \sigma \pm j\omega$ , encontra-se  $y_1(t) = e^{\sigma t} \cos(\omega t)$  e  $y_2(t) = e^{\sigma t} \sin(\omega t)$ . Portanto, a solução natural da EDOL torna-se

$$y_n(t) = e^{\sigma t} [C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)]$$

#### 4.1.4 Resposta Forçada

A resposta forçada de um sistema equivale à contribuição da função de entrada para a saída. Para encontrá-la assume-se uma solução de acordo com a função não-homogênea  $x(t)$ , que resolve a equação diferencial

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) + p \frac{d}{dt} y(t) + q y(t) = x(t)$$

Parte-se de uma solução particular de acordo com a entrada. A relação entre entrada  $x(t)$  e o formato da solução forçada  $y_p(t)$  se dá de acordo com a tabela

Formato	$x(t)$	$y_p(t)$
Constante	$C$	$A$
Senóide	$C \cos(\omega t)$ ou $C \sin(\omega t)$	$A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$
Exponencial	$C e^{at}$	$A e^{at}$
Polinomial	$C_n t^n + C_{n-1} t^{n-1} + \dots + C_0$	$A_n t^n + A_{n-1} t^{n-1} + \dots + A_0$

É possível que a entrada seja uma junção de dois tipos diferentes de funções, nestes casos deve-se combinar dois tipos equivalentes de funções particulares. Considere o exemplo em que  $x(t) = t \cos(2t)$ . A solução particular para esta entrada tem o formato

$$y_p(t) = (A_1 t + A_0)[A \cos(2t) + B \sin(2t)]$$

Então, deve-se substituir  $y_p(t)$  na equação diferencial não-homogênea para que, através da simples comparação dos dois lados da equação, sejam descobertos os valores das constantes de  $y_p(t)$ .

#### 4.1.5 Resposta Completa

A resposta completa de um sistema é a soma da resposta natural com a resposta forçada.

$$y(t) = y_n(t) + y_p(t)$$

Retornando ao PVI (4.4), separa-se a resposta natural da forçada:

Resposta Natural

$$\begin{aligned}\frac{d^2 e_o(t)}{dt^2} + 2.5 \frac{de_o(t)}{dt} + e_o(t) &= 0 \\ \lambda^2 + 2.5\lambda + 1 &= 0 \\ (\lambda + 2)(\lambda + 0.5) &= 0 \\ \lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 &= -0.5\end{aligned}$$

Logo, o formato da solução natural de  $e_o(t)$  é

$$e_{o_n}(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-0.5t} \quad (4.7)$$

Resposta Forçada

Como o lado direito da equação é constante,  $e_{o_p} = A$ . Substituindo na equação original (4.4)

$$\begin{aligned}\frac{d^2 A}{dt^2} + 2.5 \frac{dA}{dt} + A &= 10 \\ A &= 10\end{aligned} \quad (4.8)$$

A resposta completa é a soma das respostas natural e forçada. De (4.7) e (4.8) obtém-se a família de soluções de  $e_o(t)$

$$e_o(t) = 10 + A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-0.5t}$$

Para descobrir as constantes  $A_1$  e  $A_2$  equivalentes ao  $e_o(t)$  em questão aplica-se as condições iniciais.

Condição da função

$$\begin{aligned}e_o(0) &= 0 \\ 0 &= 10 + A_1 e^0 + A_2 e^0 = 10 + A_1 + A_2 \\ A_1 + A_2 &= -10\end{aligned} \quad (4.9)$$

Condição da derivada da função



$$\begin{aligned}
\frac{de_o(t)}{dt} &= -2A_1e^{-2t} - 0.5A_2e^{-0.5t} \\
\frac{de_o(0)}{dt} &= 10 = -2A_1 - 0.5A_2 \\
10 &= -2A_1 - 0.5A_2
\end{aligned} \tag{4.10}$$

O sistema de equações formado por (4.9) e (4.10) implica  $A_1 = -\frac{10}{3}$  e  $A_2 = -\frac{20}{3}$ . Portanto

$$e_o(t) = 10 - \frac{10}{3}e^{-2t} - \frac{20}{3}e^{-0.5t}$$

#### 4.1.6 Elementos Reativos com Condições Iniciais: Resposta à Entrada Zero não nula

### 4.2 Elementos Reativos no domínio Frequência

Em circuitos elétricos, os problemas descritos como equações diferenciais em função do tempo podem ser levados ao domínio frequência, sendo utilizadas a **Transformada de Laplace** e suas propriedades. Considerando

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$$

É possível representar uma rede de componentes reativos através de suas impedâncias equivalentes no domínio frequência. Sendo  $s$  a variável “frequência”,

- Resistor ( $R$ ): representado como uma impedância  $R$
- Capacitor ( $C$ ): representado como uma impedância  $\frac{1}{sC}$
- Indutor ( $L$ ): representado como uma impedância  $sL$

\*INSERT IMAGE\*

Deste modo, é possível efetuar operações como a Lei de Ohm, Thévenin e divisores de tensão e corrente em um circuito com capacitores e indutores, facilitando a resolução de diversas configurações com representações mais complicadas no tempo. Por exemplo, um circuito de ordem 3, no tempo, é representado por uma equação diferencial ordinária de terceira ordem, a qual precisa de três condições iniciais para ser completamente resolvida. Operando em frequência, o problema é reduzido a um polinômio de terceira ordem, que requer apenas álgebra básica para ser resolvido. Deste modo, podem ser introduzidos novos métodos de resolução de circuitos.

### 4.3 Diagrama de Fluxo

O Diagrama de Fluxo é uma representação simbólica de um circuito elétrico. O mesmo relaciona a entrada e as variáveis de estado à(s) saída(s). As unidades básicas do diagrama são:

- **Ganho:** multiplicador aplicado à variável em questão.  
\*INSERT IMAGE\*
- **Soma:** representa a soma de dois ramos que se encontram.  
\*INSERT IMAGE\*
- **Amostra:** retira o valor do ponto equivalente e o copia para o ramo atual. Um mesmo ponto pode ser amostrado infinitamente sem sofrer alterações em seu valor.  
\*INSERT IMAGE\*

A grande vantagem do diagrama de fluxo é que pode-se relacionar qualquer saída com as entradas do circuito. Considerando o mesmo circuito utilizado como exemplo na seção anterior, um possível diagrama de fluxo é

\*INSERT IMAGE\* A função de transferência  $T(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)}$  é calculada através da **Regra de Mason**,

$$T(s) = \sum_{k=1}^N \frac{M_k \Delta_k}{\Delta}$$

Considerando um “loop” como um caminho fechado, ou seja, partindo de um ponto, chega-se no mesmo ponto seguindo as setas do diagrama e “caminho direto” como a multiplicação dos ganhos de um ponto ao outro, seguindo o sentido das setas,

- $M_k$ : ganho do k-ésimo caminho direto entre a entrada e a saída

- $\Delta$ :  $1 - \sum_i L_i + \sum_{i,j} L_i L_j - \sum_{i,j,k} L_i L_j L_k + \sum_{i,j,k,l} L_i L_j L_k L_l - \dots$

sendo  $L$  a multiplicação dos ganhos em um loop,  $\Delta$  envolve a multiplicação entre todos os loops que **não se tocam** individualmente, os loops que não se tocam dois a dois, três a três, quatro a quatro, e assim por diante até esgotarem-se as combinações de loops.

- $\Delta_k$ : é similar ao  $\Delta$ , porém apenas envolve os loops que **não** tocam o caminho direto  $M_k$

No circuito em questão, do diagrama de fluxo, têm-se três loops, com dois que não se tocam e um caminho direto.

$$\Delta = 1 - \left( -\frac{1}{sR_1C_1} - \frac{1}{sR_2C_1} - \frac{1}{sR_2C_2} \right) + \left( -\frac{1}{sR_1C_1} \right) \left( -\frac{1}{sR_2C_2} \right)$$

$$M_1 = \frac{1}{sR_1C_1}$$

$$\Delta_1 = 1 - \left( -\frac{1}{sR_2C_2} \right)$$

Portanto,

$$T(s) = \frac{\frac{1}{sR_1C_1} \left( 1 + \frac{1}{sR_2C_2} \right)}{1 + \frac{1}{sR_1C_1} + \frac{1}{sR_2C_1} + \frac{1}{sR_2C_2} + \frac{1}{s^2R_1R_2C_1C_2}}$$

$$T(s) = \frac{\frac{1}{R_1C_1} \left( s + \frac{1}{R_2C_2} \right)}{s^2 + \left( \frac{1}{R_1C_1} + \frac{1}{R_2C_1} + \frac{1}{R_2C_2} \right) s + \frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$T(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{s + 1}{s^2 + 2.5s + 1}$$

Para entrada tipo salto,  $e_i(t) = 10 u(t)$ , em frequência,  $E_i(s) = \frac{10}{s}$

$$E_o(s) = T(s)E_i(s) = \frac{10s + 10}{s(s^2 + 2.5s + 1)}$$

Do método da separação em frações parciais,

$$E_o(s) = \frac{10}{s} + \frac{-\frac{10}{3}}{s + 2} + \frac{-\frac{20}{3}}{s + 0.5}$$

Aplicando, por linearidade, a transformada inversa em ambos os lados, tem-se o mesmo resultado antes obtido pela solução de equações diferenciais.

$$e_o(t) = 10 - \frac{10}{3}e^{-2t} - \frac{20}{3}e^{-0.5t}$$

## 4.4 Representação em Espaço de Estados

A Representação em Espaço de Estados (ou apenas Representação de Estados) é uma ferramenta que permite representar um sistema descrito por uma equação diferencial de ordem  $n$  em um sistema de  $n$  equações diferenciais de primeira ordem (ordem 1). Para isso, além das entradas e das saídas, devem ser considerados os **estados** do sistema. Em um caso geral, a escolha dos estados é arbitrária. Na resolução de circuitos elétricos, porém, costuma-se atribuir as **tensões nos capacitores** e as **correntes nos indutores** como estados. A representação possui o formato

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (4.11)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \quad (4.12)$$

Sendo  $\mathbf{x}$  o vetor que contém as variáveis de estado,  $\dot{\mathbf{x}}$  o vetor que contém as derivadas das variáveis de estado,  $\mathbf{u}$  o vetor de entradas e  $\mathbf{y}$  o vetor de saídas.  $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  são as matrizes de coeficientes que relacionam os vetores.

Em um caso em de um circuito com  $n$  variáveis de estado, mas apenas uma entrada e uma saída, as dimensões das matrizes são  $A_{n \times n}$ ,  $B_{n \times 1}$ ,  $C_{1 \times n}$  e  $D_{1 \times 1}$ . Reescrevendo a representação, têm-se

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{bmatrix} u \quad (4.13)$$

$$y = \begin{bmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_{11} \end{bmatrix} u \quad (4.14)$$

### 4.4.1 Representação de Estados por Inspeção

O método da **inspeção** equivale a encontrar diretamente a relação entre os vetores de derivadas e de saídas com os vetores de entradas e variáveis de estado.

### 4.4.2 Representação de Estados por Superposição

No método da **superposição**, considera-se as variáveis de estado como fontes. Então, calcula-se, por superposição, a contribuição de cada uma das “fontes” para as derivadas das variáveis de estado e as saídas.

### 4.4.3 Representação de Estados por Diagrama de Estados

É possível montar a representação de estados utilizando a **regra de Mason**. De posse de um diagrama de **estados**, deve-se “abrir” os pontos de integração. Por definição, antes da integração a variável é  $\dot{x}$  e depois ela se torna  $x$ .

\*INSERT IMAGE\* Agora, basta aplicar a regra de Mason em cada um dos termos das matrizes  $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ .

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} M_{11}\Delta_{11} & M_{12}\Delta_{12} \\ M_{21}\Delta_{21} & M_{22}\Delta_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} M_{11}\Delta_{11} \\ M_{21}\Delta_{21} \end{bmatrix} u$$

$$y = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} M_{11}\Delta_{11} & M_{12}\Delta_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} M_{11}\Delta_{11} \end{bmatrix} u$$

Sendo  $\Delta$  o delta de Mason e  $M_{ij}\Delta_{ij}$  o somatório de todos os caminhos diretos de  $x_j$  ou  $u$  até  $\dot{x}_i$  ou  $y$  (dependendo da matriz em questão) multiplicados pelos  $\Delta$  dos loops que não tocam o respectivo caminho.

#### 4.4.4 Representação de Estados a partir de uma EDOL

A representação de estados é muito útil para reduzir uma equação diferencial de ordem  $n$  para um sistema de  $n$  equações de ordem 1, o que, muitas vezes, possibilita sua solução. No caso de uma equação diferencial de segunda ordem

$$\ddot{y}(t) + p\dot{y}(t) + qy(t) = \tau(t)$$

Pode-se atribuir os estados  $x_1(t) = y(t)$  e  $x_2(t) = \dot{y}(t)$  e reescrever a EDOL de forma que

$$\begin{aligned}\dot{x}_2(t) + px_2(t) + qx_1(t) &= \tau(t) \\ \dot{x}_1(t) &= x_2(t)\end{aligned}$$

Basta, agora, relacionar  $\dot{x}_1 = x_2$  e já é possível montar a representação de estados.

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u\end{aligned}$$

#### 4.4.5 Resposta de um sistema a partir da Representação de Estados

É possível encontrar a resposta de um sistema usando a representação de estados no domínio do tempo (não abordado neste material) e no domínio da frequência (este método torna as expressões completamente algébricas, elementos diferenciais e integrais, facilitando a resolução, por isso será abordado). Para levar do domínio tempo para o domínio frequência, deve-se aplicar a **Transformada de Laplace** em ambos os lados das equações de estados. Seguindo a convenção que  $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ , tem-se

$$\begin{aligned}sI\mathbf{X} - \mathbf{x}(0) &= A\mathbf{X} + B\mathbf{U} \\ \mathbf{Y} &= C\mathbf{X} + D\mathbf{U}\end{aligned}$$

Isolando  $\mathbf{X}$ , resulta em

$$\mathbf{X} = (sI - A)^{-1}\mathbf{x}(0) + (sI - A)^{-1}B\mathbf{U}$$

Substituindo  $\mathbf{X}$  em  $\mathbf{Y}(\mathbf{X})$ ,

$$\mathbf{Y} = C(sI - A)^{-1}\mathbf{x}(0) + [C(sI - A)^{-1}B + D]\mathbf{U} \quad (4.15)$$

Essa equação relaciona diretamente a saída com a entrada e as condições iniciais. Ou seja, é a **resposta completa** do sistema. Mais especificamente,  $C(sI - A)^{-1}\mathbf{x}(0)$  é a **resposta à entrada zero** e  $[C(sI - A)^{-1}B + D]\mathbf{U}$  é a **resposta ao estado zero** (também conhecida como **função de transferência do sistema**).

## 5 Lista de Exercícios

## Changelog

- 13/04/2019 - Pedro: Elementos ativos independentes, elementos controlados, instrumentos, Leis de Kirchhoff, DIV-TEN, DIVCOR, Transformação de Fontes, Diodos, Diodos Ideais, Ampop e algumas configurações
- 19/04/2019 - Pedro: Thévenin, balanço de potência
- 24/04/2019 - Pedro: Quadripolos: parâmetros  $r$ ,  $y$ ,  $h$ ,  $g$ , ABCD, quadripolo geral (não sei o que mais incluir ali além de exemplos), associação de quadripolos
- 25/04/2019 - Pedro: Circuitos reativos, resolução por EDOL, equacionamento(introdução) resposta natural
- 28/04/2019 - Pedro: Resposta forçada, ampop seguidor de tensão. Troquei a ordem de diagrama de fluxo e representação de estados pq vou mostrar o método pelo diagrama de estados. Representação de estados, 4 métodos de obtê-la e resolução por laplace.
- 02/05/2019 - Pedro: Criei um backup do material antes de corrigir os erros de sintaxe (principalmente hspaces sem unidade e labels repetidas). A princípio o material está igual, no pior dos casos algo está formatado errado. Por isso o backup
- 08/05/2019 - Pedro: Setei margens de acordo com a ABNT, Equacionamento de EDOL, condinics e resolução da EDOL na seção 'resposta completa' (que eu criei tb).
- 19/08/2019 - Pedro: Fiz o resto menos entrada zero não-nula, fotos e exemplos
- 25/08/2019 - Pedro: Adicionei Delta-Y, unidades.

## TODO

- Inserir fotos (as requested)
- Faltam exemplos para tudo!
- Checar última atualização (Sintaxe, linguagem etc)
- Checar formatação após introduzidas as fotos
- Incluir condutância nos itens gerais (falar da unidade siemens)
- Rever labels das subsecs
- Criar labels padronizadas nas equações úteis nas equações. Ex.:
- Ajustar largura das margens ?
- Alinhar as matrizes da representação de estados.
- OBS.: descobri recentemente que o motivo de dar 'erro' nos hspace é porque ele recebe a unidade no argumento, por exemplo  $\text{hspace}\{1\text{cm}\}$
- Rever a numeração das equações